

Reporte de la práctica:

Parpadeo de LED con Arduino (Blink)

1. Datos generales

Materia	Sistemas Programables
Práctica	Encendido y apagado de LED con delay perceptible
Placa utilizada	Arduino UNO
Simulador	Tinkercad Circuits
	Arduino UNO, LED rojo, resistencia de 320 Ω , protoboard, cables de conexión

Diagrama del circuito (conexiones)

Componentes	Componente	Conexión
	Ánodo del LED (+)	Pin digital 13 del Arduino
	Cátodo del LED (-)	Terminal de la resistencia (en la misma fila del protoboard)
	Otra terminal de la resistencia	GND del Arduino