

Resultados

- El LED enciende y apaga cada 1 segundo de forma clara y perceptible a simple vista.
- La corriente circulante quedó en aproximadamente **9.4 mA**, dentro del rango seguro para el LED.
- Se identificó y corrigió un error típico de simulación en protoboard: componentes que no quedan en serie por compartir o no compartir correctamente una columna/nodo del protoboard.